

FIGURE 1 – Oscillateur en anneau à 3 portes NON

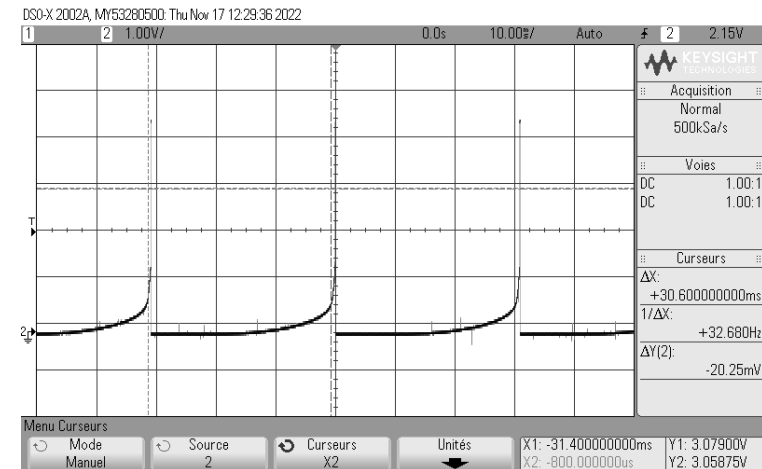
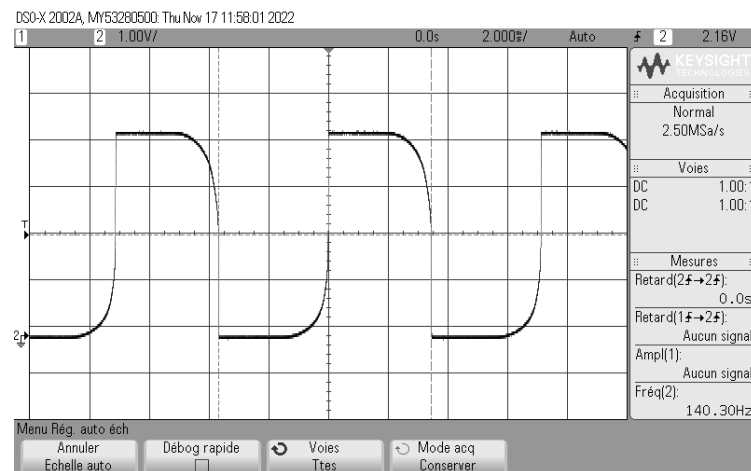
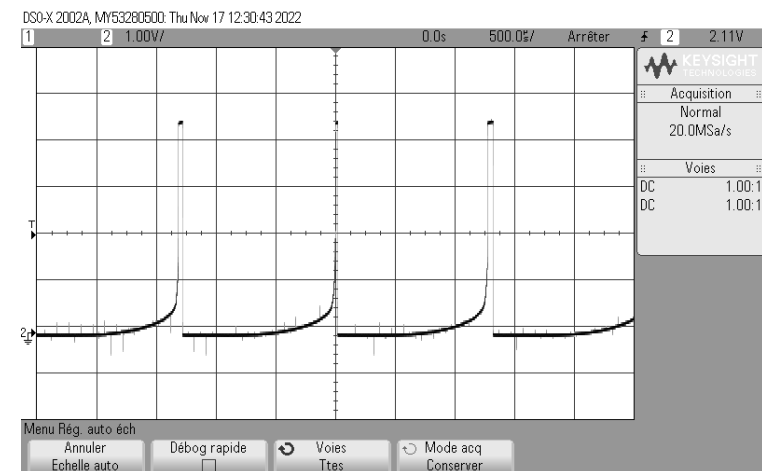

FIGURE 3 – Signal  $s(t)$ , quand  $R = 100 \text{ k}\Omega$ 


FIGURE 2 – Oscillateur astable RC


FIGURE 4 – Signal  $s(t)$ , quand  $R = 1,0 \text{ M}\Omega$